单极放大电路 预习报告

三级管单级共射放大器 Multisim 仿真

1. 放大器静态工作点调试及测量


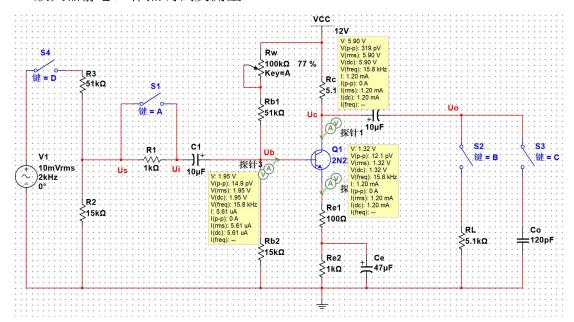



表 1: 静态工作点仿真测量


静态工作	V _{EQ} (V)	V _{BQ} (V)	VcQ(V)	测量计算		
点				Icq(mA)	VBEQ(V)	Vceq(V)
仿真测量 值	1.32	1.95	5.90	1.20	0.63	4.58

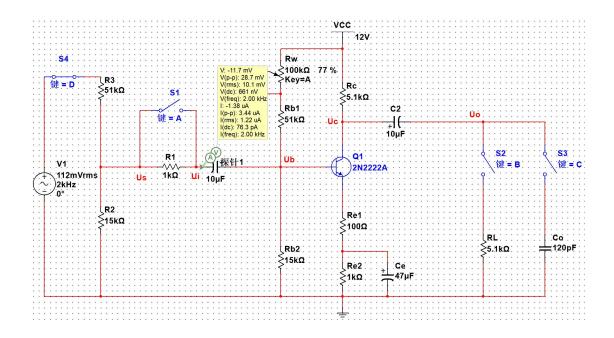- 2、基本放大器的电压放大倍数、输入电阻、输出电阻的测量
- (1) 仿真电路测量 Av、Ri、Ro。
- ① 打开仿真开关,使用 Measurement probe 工具在 Ui 节点靠近电容 C1 处点击以测量 Ui,设置 V1 (AC_VOLTAGE) 信号源为频率 f= 2KHz 的正弦信号,调整 V1 的 Voltage (PK) 使 Vi 接近 10mV,如下图。




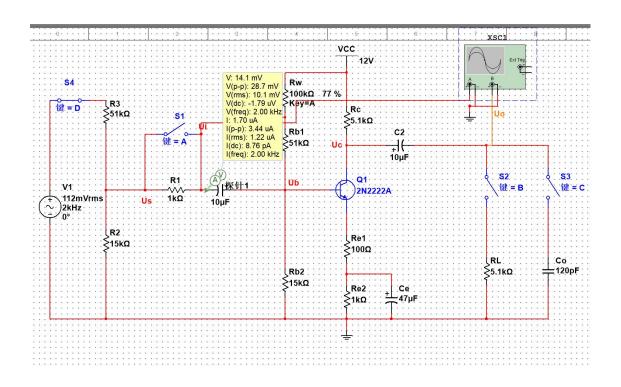② 断开开关 S2 和 S3,使 RL 空载(RL= 正无穷),在仿真电路中添加示波器(oscilloscope)工具,同时观察输入和输出波形(Vi 和 Vo),如下图所示。



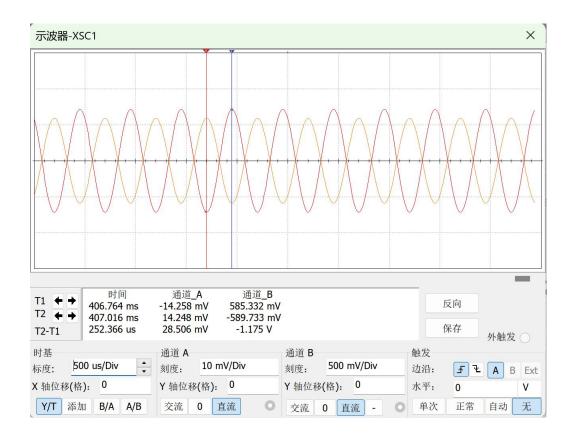

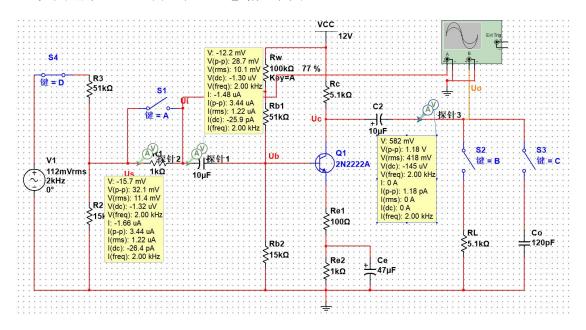③ 使用 Measurement probe 工具在 Us、Ui、Uo 节点处点击测量 Us、Ui、Uo 这三个节点的 Vrms,填入表 2,电路如下图。



④ 闭合 S2 开关,继续仿真带载电路的 UoL 填入表 2 并计算 Av、Ri、Ro,电路如下图。


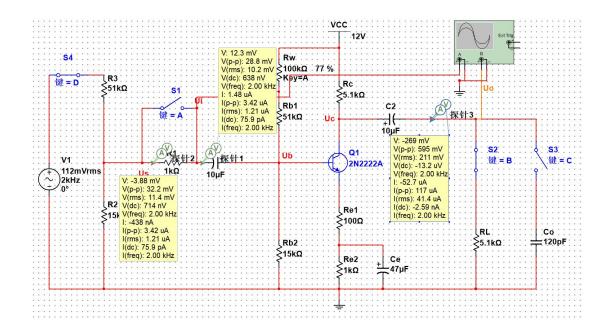


表 2:


	测	量			计	算	
Us	Ui	U_{0^∞}	Uol	Av∞	Avl	Ri	Ro
11. 4mV	10. 1mV	418mV	211mV	41. 386	21.1	7. 2K Ω	5. 0. k Ω

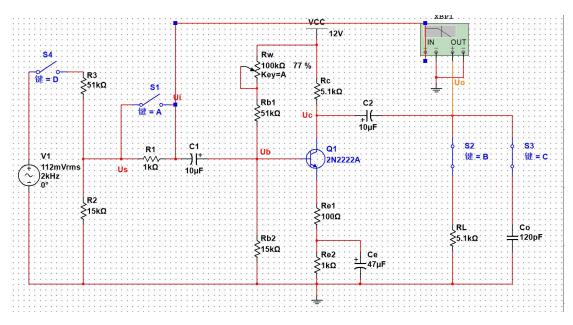3、放大器上、下限频率的测量

- ① 闭合 S3 接入 120PF 的电容 Co。
- ② Multisim 仿真电路中添加波特率测试仪(Bode Plotter),将仪器 IN 端口的+极连接 Ui 节点,OUT 端口的+极连接 Uo 节点,作为波特率测试仪的输入和输出信号,再将 IN 端口和 OUT 端口的-极接地,如下图所示。



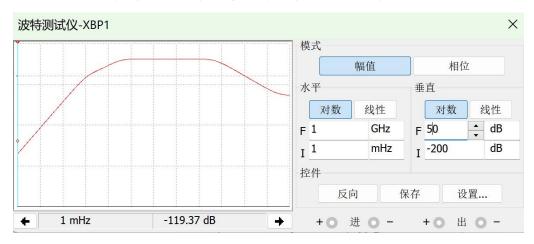③ 打开仿真开关,双击波特率测试仪可查看波特图,若波特图最高点显示不全,可调整纵坐标最高点的 db 值,使整个波特图显示出来,如下图所示。




④ 读取最高处的增益值为 26. 325db, 左右移动光标至 26. 325db*0. 707=18. 61db, 读取这两个位置的频率值填入表 3 中。

表 3: 放大器上、下限频率的测量


fн	fı	B=f _H -f _L
1.8MHz	13. 717Hz	1.8MHz

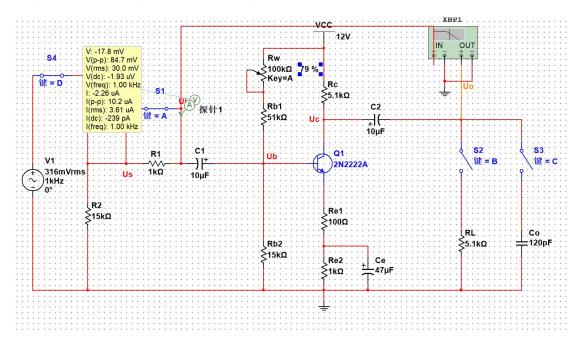4、观察静态工作点对波形失真的影响


① 将电阻 R 短路 (闭合开关 S1、S4), 负载电阻 RL 开路 (断开 S2、S3), 使用 Measurement probe 工具在 Ui 节点处点击测量 Ui 的 Vrms。调整 V1 电压使 Ui 处得 Vrms 为 30mV, f=1KHZ 的正弦信号。




将上偏置电位器 Rw 的电阻调到最大,此时输出波形的失真情况如下图所示。

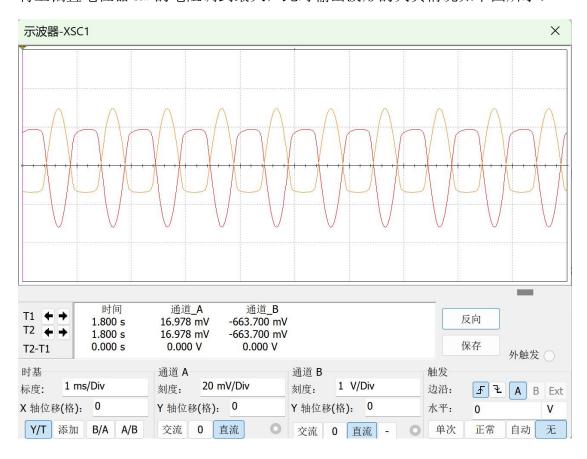

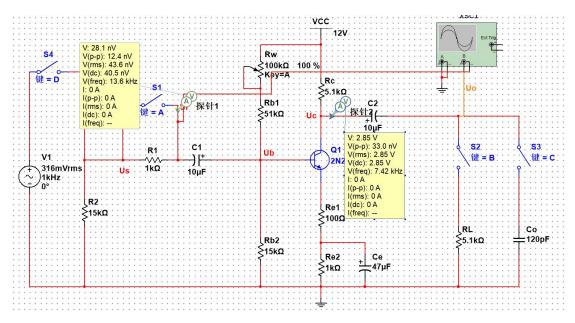
② 断开 S1、S2、S3、S4, 使用 Measurement probe 工具在 Uc 节点靠近三极管 处点击测量 Uc 的静态工作点为 2.85V, 如下图所示。



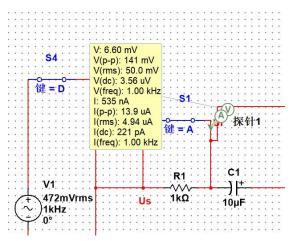③ 同理将电阻 R 短路(闭合开关 S1、S4),负载电阻 RL 开路(断开 S2、S3),将上偏置电位器 Rw 的电阻调到最小,调整 V1 电压使 Ui 处得 Vrms 为 50mV,f=1KHZ 的正弦信号。



此时输出波形的失真情况如下图。

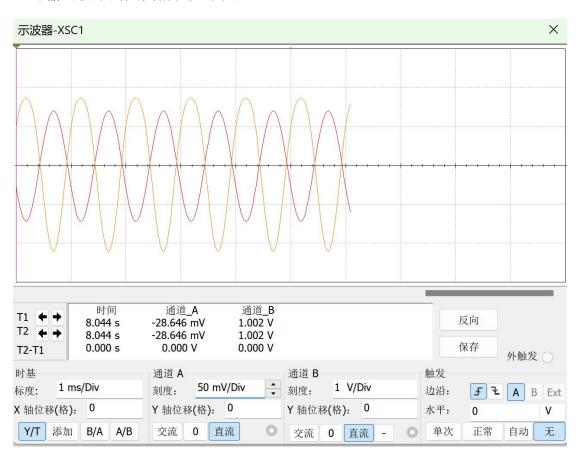

④ 断开 S1、S2、S3、S4, 使用 Measurement probe 工具在 Uc 节点靠近三极管 处点击测量 Uc 的静态工作点为 9.87V, 如下图所示。

